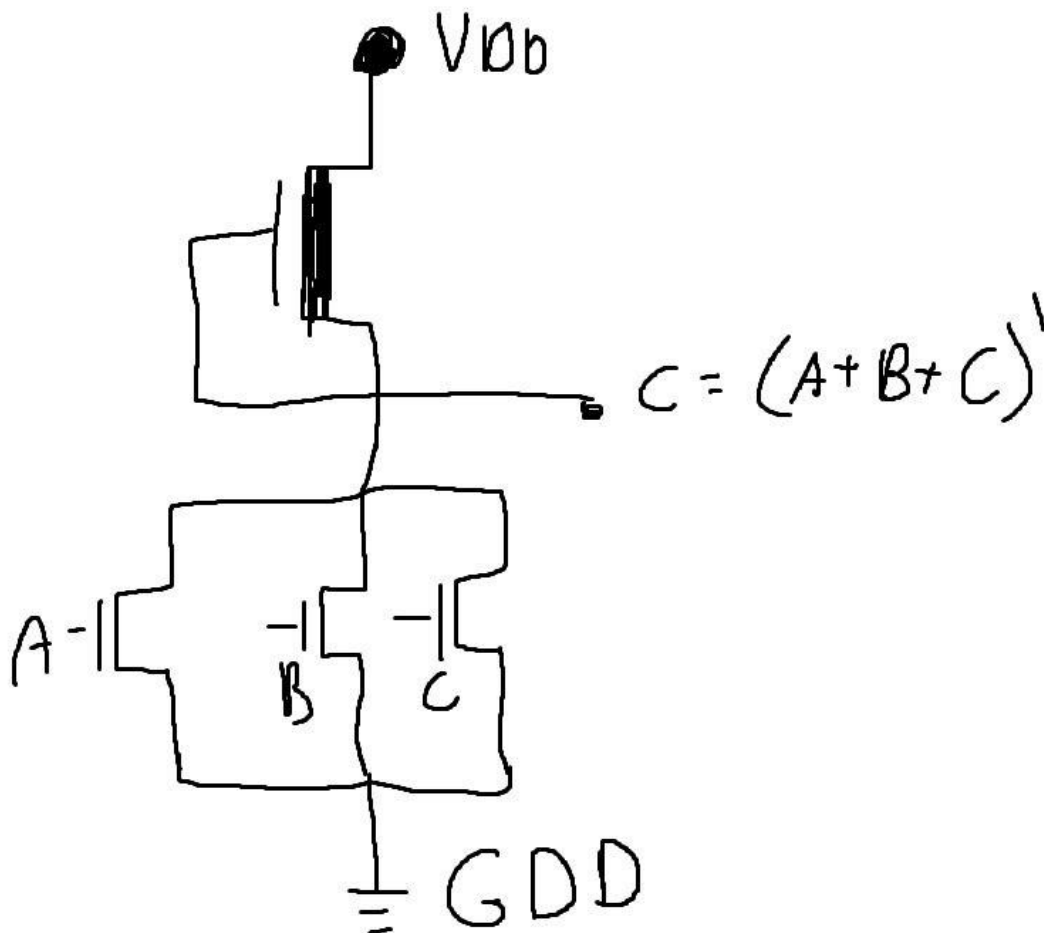



Arquitetura de Computadores - Lista 2

Lourenço Bogo - 11208005

7 de outubro de 2020

1 Questão 1



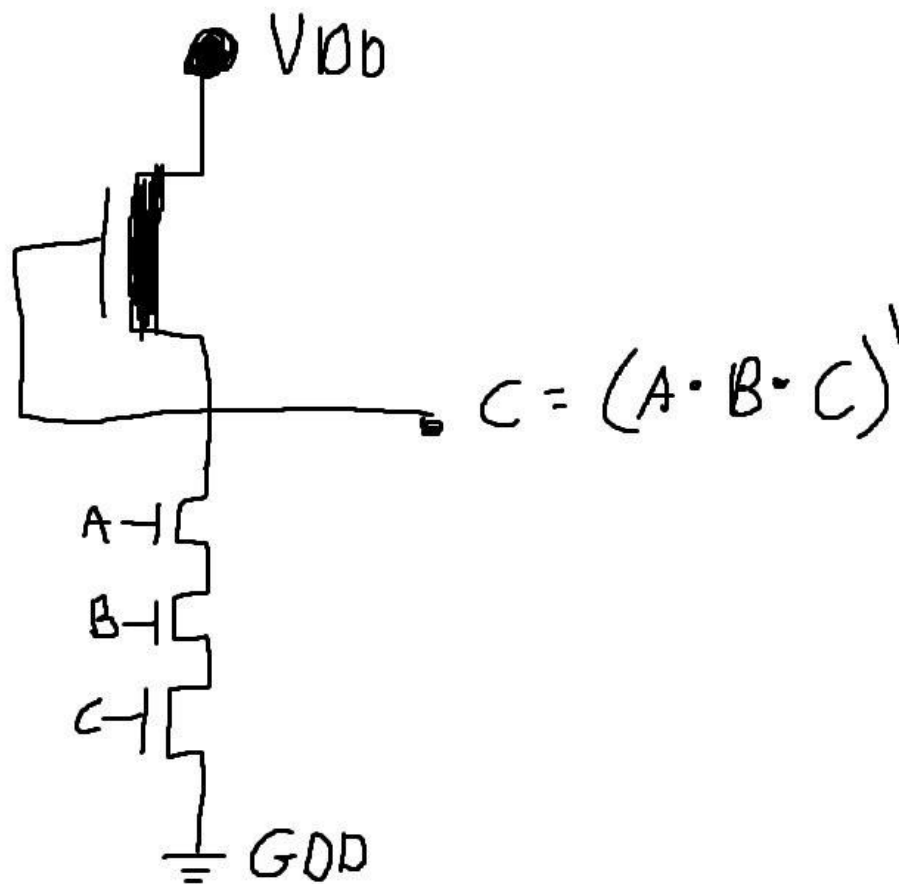

2 Questão 2

A alternativa correta é a letra (b): $r_{ef} = \alpha \frac{L}{W}$.

3 Questão 3

A alternativa correta é a (b), CMOS.

4 Questão 4

